

POWER FERRITE SWITCHING TRANSFORMERS

反激式开关变压器设计参考 Design reference of flyback switching transformer

item		常用结构										
		EI	EE	EF	EFD	EPC	EER	ETD	EP	RM	POT	PQ
67KHz	0-5W	EI16	EE16	EF16	EFD12	EPC13	EER20	—	EP13	RM5	POT1408	—
	5-10W	EI19	EE19	EF19	EFD15	EPC17	EER28	—	EP17	RM6	POT1811	—
	10-20W	EI20	EE22	EF20	EFD20	EPC19	EER30	ETD29	EP20	RM8	POT2213	—
	20-30W	EI25	EE25	EF25	EFD25	EPC24	EER34	ETD34	—	RM10	POT3019	PQ2016
	30-50W	EI30	EE30	EF30	EFD30	EPC28	EER39	ETD44	—	RM12	POT3622	PQ2625
	50-70W	EI40	EE40	EF32	—	EPC30	EER42	ETD49	—	RM12	—	PQ3026
	70-100W	EI50	EE42	—	—	—	EER49	—	—	RM14	—	PQ3230
	100-150W	EI60	EE60	—	—	—	EER59	—	—	—	—	PQ4030
	150-200W	—	EE70	—	—	—	—	—	—	—	—	PQ5050
常用功率	0-5W	EI12.6	EE13	EF12.6	—	EPC10	—	—	EP10	RM4	POT1107	—
	5-10W	EI16	EE16	EF16	EFD12	EPC13	EER20	—	EP13	RM5	POT1408	—
	10-20W	EI19	EE19	EF20	EFD15	EPC17	EER28	ETD29	EP17	RM6	POT1811	—
	20-50W	EI25	EE25	EF25	EFD20	EPC19	EER30	ETD34	EP20	RM10	POT2213	PQ2016
	50-100W	EI40	EE40	EF30	EFD25	EPC24	EER35	ETD44	—	RM12	POT3019	PQ2625
	100-200W	EI50	EE42	EF32	EFD30	EPC30	EER42	ETD49	—	RM14	POT3622	PQ3230
	优点	应用较广泛，结构紧凑、体积小、工作频率高、工作电压范围广、气隙在线圈顶端耦合紧密、损耗低	应用广泛，采购渠道多，价格便宜，绕制接线方便，工作频率高，工作电压范围广，磁心散热好，	引线空间大，绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、热稳定性好	具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽、重量轻、结构合理、易表面贴装、屏蔽效果好	具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽、重量轻、结构合理、易表面贴装	耦合位置好，中柱为圆形，便于绕线且绕线面积增大可设计功率大而漏感小的变压器。	中柱为圆形绕制接线方便，具有磁屏蔽效果好、分布电容小、传输衰耗低、电强，感量系数高，漏磁小，功率大且漏感小的变压器感量高、漏感小、磁场分布均匀等优点，且骨架有多路引脚，可设多路输出变压器，可高密度，电磁屏蔽，标准化多路接头，易设计多路安装。EMI-RF效果较好	具有磁屏蔽效果好，抗干扰能力强，骨架备有多路引脚，可设多路输出变压器，可高密度，EMI-RF效果较理想	相同功率下，体积小，损耗小，温升低，抗干扰性能好，形状合理，能有效减少安装体积，备有多个引脚，绕制接线方便。组装成本低，易满足安规要求，	—	—
	缺点	EMI-RF效果不理想			散热性能稍差，面积较大，		内部线圈散热不良，温度升高	EMI-RF效果不理想	散热较差，安规成本较高，磁心价格较贵，PIN之间排列不规则，出于安规要求，一般需飞线	较贵，不通用	价格较贵，标准化较难，一般做大功率产品使用	—
	应用场合	电源转换变压器及扼流圈、DVD电源、照相机闪光灯、通讯设备及其他电子设备。	广泛应用于程控交换机电源、液晶显示屏电源、大功率UPS逆变器电源、计算机电源、节能灯等领域	广泛应用于电源滤波器、EMI滤波器、小型脉冲变压器等领域	广泛应用于体积小而功率大的变压器，如精密仪器、模块电源、计算机终端输出等。	广泛应用于体积小而功率大且有屏蔽和电磁兼容要求的变压器，如精密仪器、模块电源、程控交换机模块电源、导航设备等	开关电源变压器脉冲变压器电子镇流器等	开关电源，传输变压器，电子镇流器。广泛应用于宽带变压器、电感器、隔离变压器、匹配变压器，主要应用于载波通讯、网设备、办公自动化、军用端和精密电子设备等领域、OA设备、电子仪器、航空航天等领域	载波滤波器、高灵敏度传感器、高效率传感器、电源转换变压器等	主功率变压器、驱动变压器、平滑扼流圈、辅助功率变压器。主要应用于网络、通讯、电源、电器设备、医疗等领域	—	—